

中国科学院大学计算机组成原理（研讨课）

实 验 报 告

学号：2021K8009929034 姓名：侯汝垚 专业：计算机科学与技术

实验序号：3 实验名称：定制 MIPS 功能型处理器设计

- 注 1：撰写此 Word 格式实验报告后以 PDF 格式保存 SERVE CloudIDE 的 /home/serve-ide/cod-lab/reports 目录下（注意：reports 全部小写）。文件命名规则：prjN.pdf，其中“prj”和后缀名“pdf”为小写，“N”为 1 至 4 的阿拉伯数字。例如：prj1.pdf。PDF 文件大小应控制在 5MB 以内。此外，实验项目 5 包含多个选做内容，每个选做实验应提交各自的实验报告文件，文件命名规则：prj5-projectname.pdf，其中“-”为英文标点符号的短横线。文件命名举例：prj5-dma.pdf。具体要求详见实验项目 5 讲义。
- 注 2：使用 git add 及 git commit 命令将实验报告 PDF 文件添加到本地仓库 master 分支，并通过 git push 推送到 SERVE GitLab 远程仓库 master 分支（具体命令详见实验报告）。
- 注 3：实验报告模板下列条目仅供参考，可包含但不限定如下内容。实验报告中无需重复描述讲义中的实验流程。


一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明

1. RTL 代码

在 prj2 中已经完成 simple_cpu 的多周期附加实验，因此本次实验只需略微修改一下状态机中的状态、相应的控制信号，然后加上三组握手信号即可。

```
localparam INIT = 9'b000000001,
            IF   = 9'b000000010,
            IW   = 9'b000000100,
            ID   = 9'b000001000,
            EX   = 9'b000010000,
            ST   = 9'b000100000,
            LD   = 9'b001000000,
            RDW  = 9'b010000000,
            WB   = 9'b100000000;
```

图表 1 状态机的 9 个状态

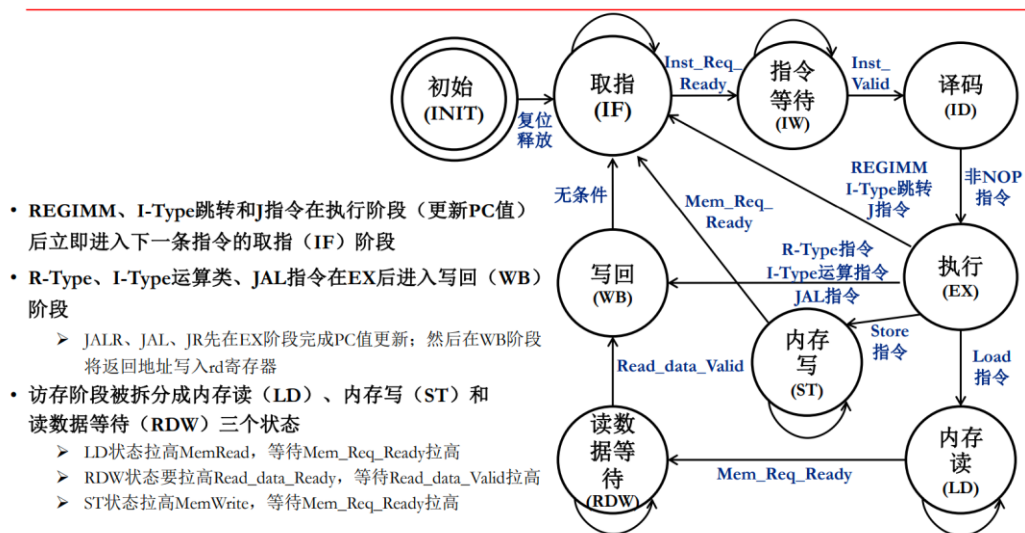

图表 2 状态转移图

首先将原来的五个状态变为九个状态，增加一个 IW 指令等待状态，然后将原来的访存状态 MEM 分为 ST（内存写），LD（内存读），RDW（读数据等待）状态。根据图二状态转移图修改 FSM 第二部分。

```
// FSM 2.
always @(*) begin
    case(current_state)
        INIT : next_state = IF;
        IF : begin
            if (Inst_Req_Ready)
                next_state = IW;
            else
                next_state = IF;
        end
        IW : begin
            if (Inst_Valid)
                next_state = ID;
            else
                next_state = IW;
        end
        ID : begin
            if (NOP)
                next_state = IF;
            else
                next_state = EX;
        end
    end
end
```

```

EX      : begin
          if (J_type && ~link // REGIMM // I_type_branch)
              next_state = IF;
          else if (store)
              next_state = ST;
          else if (load)
              next_state = LD;
          else
              next_state = WB;
          end
        ST      : begin
          if (Mem_Req_Ready)
              next_state = IF;
          else
              next_state = ST;
          end
        LD      : begin
          if (Mem_Req_Ready)
              next_state = RDW;
          else
              next_state = LD;
          end
        RDW     : begin
          if (Read_data_Valid)
              next_state = WB;
          else
              next_state = RDW;
          end
        WB      : next_state = IF;
        default: next_state = INIT;
    endcase
end

```

根据状态定义 CPU 需要发出的三个握手信号。

```

// FSM 3.
assign Inst_Req_Valid = ~current_state[0] && current_state[1];
assign Inst_Ready     = current_state[0] // current_state[2];
assign Read_data_Ready = current_state[0] // current_state[7];

```

其余控制信号与简单多周期处理器基本一致，要注意等待内存响应时要保证各信号不变，在简单多周期从 CPU 中我的 ALUOut 每个周期都跳转，但这个实验中 ALUOut 在访存时需要保持。ALUop 同样采用两级译码，第一级在主模块通过 opcode 生成，第二级 ALUcontroller 模块中在根据 func 生成。

```

assign J_type = (op[5:1] == 5'b00001);
assign R_type = ~(/op);
assign REGIMM = (op == 6'b000001);
assign lui = (op == 6'b001111);

// unconditional jump
assign PCWrite = current_state[2] && Inst_Valid // current_state[4] && jmp;
// conditional jump
assign PCWriteCond = current_state[4] && (REGIMM // I_type_branch);
assign MemRead = current_state[6];
assign MemWrite = current_state[5];
// to select the source of PC
assign PCsource[1] = current_state[4] && jmp;
assign PCsource[0] = current_state[4] && branch;
// to select the second operand of ALU
assign ALUSrcB[1] = current_state[5] // current_state[6] // current_state[4] && (op[3] // op[5]) // current_state[3] && branch;
assign ALUSrcB[0] = current_state[5] // current_state[6] // current_state[2] // current_state[4] && link // current_state[3] && branch;
// to select the first operand of ALU, RF_data1 or PC
assign ALUSrcA = (current_state[4] && ~link) // (current_state[3] && ~branch);
assign RegWrite = current_state[8];
assign IRWrite = current_state[2] && Inst_Ready && Inst_Valid;
assign MemtoReg = current_state[8] && load;
assign RegDst = current_state[8] && R_type;
assign ImmDst = current_state[8] && (op[5] // op[3]);

// ALUEx is only used in EX state
wire [2:0] ALUEx;

// first decode of ALUop by opcode, then we still need to use the ALUcontroller module to decode
assign ALUEx[2] = ~op[5] && (~op[3] // op[1] && ~op[0]);
assign ALUEx[1] = op[5] // (op[3] ^ op[2]) // REGIMM;
assign ALUEx[0] = R_type // REGIMM // ~op[5] && (~op[2] && op[1] // ~op[3] && op[2] && op[1] // op[3] && op[2] && op[0]);

```

```

// if ALUop is not 101, we can get ALUop only by op. So the input ALUop is the real ALUop
// if ALUop is 101, we must get ALUop by func because it is R-type instruction
module ALU_controller(
    input [2:0] ALUop,
    input [5:0] func,
    output [2:0] ALUcontrol
);

    wire R_type = (ALUop == 3'b101);
    wire [2:0] funcOP;
    assign funcOP[2] = func[1] && (~func[3] // ~func[0]);
    assign funcOP[1] = ~func[2] && (~func[3] // func[1]);
    assign funcOP[0] = func[2] && func[0] // func[3] && func[1];

    assign ALUcontrol = {3{ R_type}} & funcOP
    | {3{~R_type}} & ALUop;

endmodule

```

```

reg [31:0] ALUOut;
always @(posedge clk) begin
    // ALUOut is unchanged while waiting for memory response
    if (current_state[5] // current_state[6] // current_state[7])
        ALUOut <= ALUOut;
    else
        ALUOut <= {32{~ShifterValid}} & ALU_result
        | {32{ ShifterValid}} & Shifter_result;
end

```

在握手成功时将读到的数据写入 MDR。

```
// MDR
reg [31:0] MDR;
always @(posedge clk) begin
    // Change the MDR only when the handshake is successful
    if (current_state[7] && Read_data_Ready && Read_data_Valid)
        MDR <= MemRdata;
    else
        MDR <= MDR;
end
```

其余部分与简单多周期 CPU 基本一致。

对于性能计数器选择了计算总周期、IW 等待周期、内存读周期、内存写周期、总指令数、无条件跳转数、分支指令数以及分支指令生效数。各计数器写法类似，在计数指令数时选择译码阶段计数，因为取值阶段可能需要多个周期。

```
reg [31:0] cycle_cnt, IW_cnt, memR_cnt, memW_cnt, jmp_times, branch_times, branchValid_times, Inst_num;

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        cycle_cnt <= 32'b0;
    end
    else begin
        cycle_cnt <= cycle_cnt + 32'b1;
    end
end
assign cpu_perf_cnt_0 = cycle_cnt;

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        IW_cnt <= 32'b0;
    end
    else if (current_state[2]) begin
        IW_cnt <= IW_cnt + 32'b1;
    end
    else begin
        IW_cnt <= IW_cnt;
    end
end
```

软件部分需要编写 put 函数，因宏定义中寄存器偏移量以字节为单位，所以根据 uart 定义两个 char* 类型指针分别指向状态寄存器的最低字节以及 Tx_FIFO 中的字符。增加 volatile 关键字，否则编译器优化后会导致打印出的字符混乱。

```

int puts(const char *s)
{
    // TODO: Add your driver code here
    int i = 0;

    // the lowest byte of stat_reg
    volatile unsigned char *stat_reg_l = (unsigned char*)uart + UART_STATUS;
    // Tx data in Tx FIFO
    volatile char *Tx_data = (char*)uart + UART_TX_FIFO;

    while (s[i] != '\0') {
        while (*stat_reg_l & UART_TX_FIFO_FULL)
            ;
        *(Tx_data) = s[i++];
    }
    return i;
}

```

修改 perf_cnt.c 文件，增加几个函数返回性能计数器中的数值。

```

#include "perf_cnt.h"
#define CPU_PERF_CNT_0 (unsigned long*)0x60010000
#define CPU_PERF_CNT_1 (unsigned long*)0x60010008
#define CPU_PERF_CNT_2 (unsigned long*)0x60011000
#define CPU_PERF_CNT_3 (unsigned long*)0x60011008
#define CPU_PERF_CNT_4 (unsigned long*)0x60012000
#define CPU_PERF_CNT_5 (unsigned long*)0x60012008
#define CPU_PERF_CNT_6 (unsigned long*)0x60013000
#define CPU_PERF_CNT_7 (unsigned long*)0x60013008

unsigned long _uptime()
{
    // TODO [COD]
    // You can use this function to access performance base related with time or cycle.
    return *CPU_PERF_CNT_0;
}

unsigned long _IW_cycles()
{
    return *CPU_PERF_CNT_1;
}

unsigned long _jmp_times()
{
    return *CPU_PERF_CNT_2;
}

unsigned long _branch_times()
{
    return *CPU_PERF_CNT_3;
}

unsigned long _branchValid_times()
{
    return *CPU_PERF_CNT_4;
}

```

修改 bench_prepare 和 bench_done 函数，使其分别让 res 存放计数器初值

和计数器运行前后的差值。

```
void bench_prepare(Result *res)
{
    // TODO [COD]
    // Add preprocess code, record performance counters' initial states.
    // You can communicate between bench_prepare() and bench_done() through
    // static variables or add additional fields in `struct Result`
    res->msec = _uptime();
    res->IW_cycles = _IW_cycles();
    res->jmp_times = _jmp_times();
    res->branch_times = _branch_times();
    res->branchValid_times = _branchValid_times();
    res->memR_cycles = _memR_cycles();
    res->memW_cycles = _memW_cycles();
    res->instr_num = _instr_num();
}

void bench_done(Result *res)
{
    // TODO [COD]
    // Add postprocess code, record performance counters' current states.
    res->msec = _uptime() - res->msec;
    res->IW_cycles = _IW_cycles() - res->IW_cycles;
    res->jmp_times = _jmp_times() - res->jmp_times;
    res->branch_times = _branch_times() - res->branch_times;
    res->branchValid_times = _branchValid_times() - res->branchValid_times;
    res->memR_cycles = _memR_cycles() - res->memR_cycles;
    res->memW_cycles = _memW_cycles() - res->memW_cycles;
    res->instr_num = _instr_num() - res->instr_num;
}
```


最后在 bench.c 中打印结果。

```
// you can ignore according to your performance counter


printf("total cycle      : %u\n", msec);
printf("instruction num  : %u\n", instr_num);
printf("IW cycle          : %u\n", IW_cycles);
printf("memR cycle         : %u\n", memR_cycles);
printf("memW cycle         : %u\n", memW_cycles);
printf("jump times         : %u\n", jmp_times);
printf("branch times       : %u\n", branch_times);
printf("branchValid times : %u\n", branchValid_times);
}
```

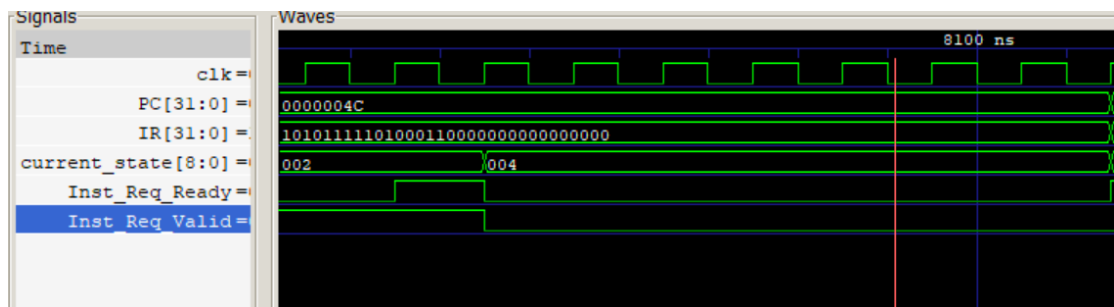2. 波形图测试，以访问为例


在 2 阶段，即取值阶段等待 Inst_Req_Ready 拉高，然后进入 IW 等待指令阶段



 
在 IW 阶段拉高 Inst_Ready，等待 Valid 信号拉高，握手成功后 IR 写使能信号 IRWrite 拉高，IR 变为当前指令，然后进入译码阶段，同时 PC 自增。



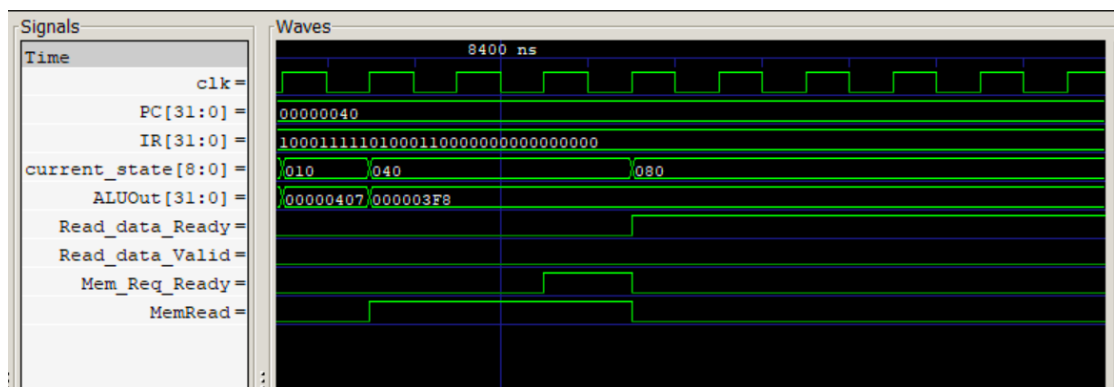在 EX 阶段计算出地址后进入 LD 阶段 (040)，拉高 MemRead，等待 Ready 信号，然后进入 RDW 状态，拉高 Read_data_Ready，等待 Valid 信号。



握手成功后，输入写入 MDR。

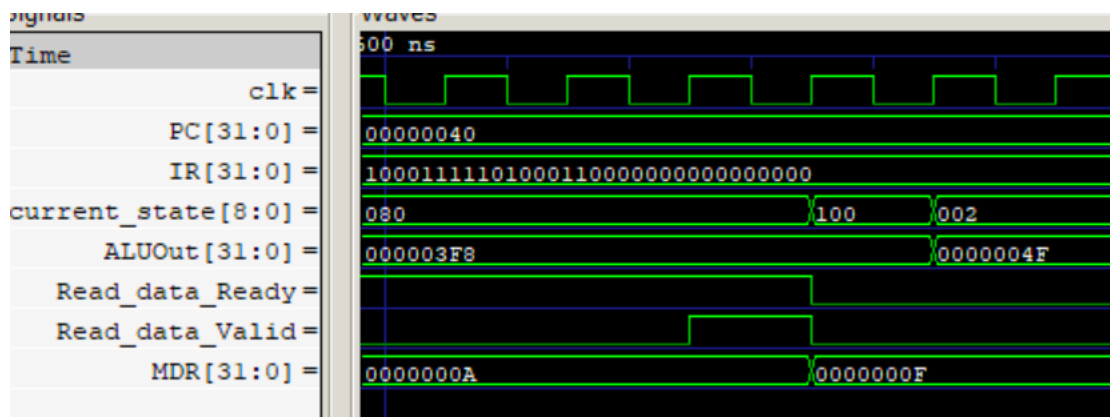

3. 字符串打印结果

(1) Hello 打印结果

```

40 FST info: dumpfile fpga/sim_out/custom_cpu/dump.fst opened for output.
41 testing 1 2 0000003
42 faster and "cheaper"
43 deadf00d % DEADf00D
44 00000000100000000200000000300000000400000005
45 50 50 -50 4294967246
46 =====
47 Benchmark simulation passed!!!
48 =====

```

(2) 性能计数器打印结果

```

[fib] Fibonacci number: * Passed.
total cycle      : 179408827
instruction num   : 2525746
IW cycle         : 169418476
memR cycle       : 314528
memW cycle       : 3904
jump times       : 5220
branch times     : 398164
branchValid times: 382537
benchmark finished

```

二、 实验过程中遇到的问题、对问题的思考过程及解决方法（比如 RTL 代码、

中出现的逻辑 bug，逻辑仿真和 FPGA 调试过程中的难点等）

1. Puts 函数是否是无限循环？

```

while (s[i] != '\0') {
    while (*stat_reg_L & UART_TX_FIFO_FULL)
        ;
    *(Tx_data) = s[i++];
}

```

Puts 函数中的一个循环并未修改任何变量，如果是平时编写的程序大概率会进入死循环，但是其中的访存其实访问的是外设而非自身内存，因此这个值是可能被改变的。不过这个驱动程序应该还需要更多鲁棒的改进，比如当外设故障时可能会陷入死循环，因此我想可以设定一个计数器，超过这个次数就认为超时，跳出循环。

2. Printk 函数中似乎不支持%lu。

如果用%lu，程序会直接打印%lu，改成%u 后可以正常输出数字。

3. Puts 函数中定义的两个新变量没有加 volatile 关键字导致打印错误。

```
6 reset: MMIO accessed
7 [qsort] Quick sort Passed.
8 total cycle      instruction numIW cycle      memR cycle
9 memW cycle
0 jump times :branch times 7branchValid tim
1 bentime 10970.65ms
```

```
// the lowest byte of stat_reg
volatile unsigned char *stat_reg_l = (unsigned char*)uart + UART_STATUS;
// Tx data in Tx FIFO
volatile char *Tx_data = (char*)uart + UART_TX_FIFO;
```

如果定义 stat_reg_l 和 Tx_data 时不加 volatile，那么打印就会出错，原以为 uart 加了 volatile 后，它的效果可以延续到用 uart 定义的变量，但是后来想 uart 加 volatile 只保证用 uart 时一定访存取出这个数而不进行优化，但是 stat_reg_l 和 Tx_data 和 uart 只是数值上的关系，定义计算完后就没什么联系，因此使用 stat_reg_l 和 Tx_data 访存时可能会被编译器为了减少访存次数优化。

三、 对讲义中思考题（如有）的理解和回答

volatile 关键字的作用是什么？如果去掉会出现什么后果？

volatile 是一个特征修饰符，volatile 的作用是作为指令关键字，确保本条指令不会因编译器的优化而省略，且要求每次直接读值。

在本实验中访存位置是外设,因此存储的值会被外设修改,如果去掉 volatile,那么编译器优化时为了减少访存次数,对同一地址多次访存可能会优化为读取该内存的值后存入寄存器,每次访存时直接用寄存器内的值,所以当 uart 中的值改变时,原先存到寄存器内的值并不变,循环依然继续,导致打印的字符不全。根据测试来看编译器确实做了一定的优化,去掉 volatile 后打印的字符缺失了很多。

```
6 reset: MMIO accessed
7 [qsort] Quick sort Passed.
8 total cycle      instruction numIW cycle      memR cycle
9 memW cycle
10 jump times :branch times 7branchValid times
11 benthime 10970.65ms
```

四、 在课后,你花费了大约 5 小时完成此次实验。

因为上次完成了简单处理器的多周期附加实验,这次实验轻松了很多。

五、 对于此次实验的心得、感受和建议。

本次实验主要工作量在于多周期处理器的编写,经过上个实验后对 CPU 工作原理的理解有了很大的进步,并且理论课也跟上了进度,因此实验顺手了很多。

调试过程中发现在和金标准 CPU 对比时不会对比写入数据、写使能是否正确,导致很多后面产生检测到 bug 需要一步一步向前看第一次出错的位置,希望可以像单周期 CPU 一样检测写入数据,使得大部分情况下报错位置就是有问题的指令。